



תרגיל 801

מטרת התרגיל:

הפעלת מנוע תלת פאזי מ-2 מקומות בהפעלה קבועה,
ומ-2 מקומות בהפעלה רגעית עם ממסר עזר.
(דוגמה: חלון חשמלי לרכב)


הסבר על המעגל

בלחיצה על לחצנים b2 או b3 פועל מגען K1,
והמנוע יפעל קבוע בגלל שיש אחזקה עצמית.
בלחיצה על לחצן b1 נפסיק את פעולת המנוע.
בלחיצה על לחצן b4 או b5 מגען K2 יפעל ללא אחזקה עצמית והמנוע יפעל
באופן רגעי.

רשימת חומרים:

מס'	סוג הרכיב	כמות
1	מאמ"ט חד פאזי לפיקוד	1
2	מאמ"ט תלת פאזי C למעגל הכוח	1
3	מפסק הגנה למנוע O.L - PKZM	1
4	לחצן N.C	2
5	לחצן N.O	2
6	מגען KM (קונטקטור)	2
7	נורת סימון עבודה - ירוק	1
8	נורת סימון תקלה - אדום	1
9	מנוע תלת פאזי 0.5 HP	1

תרגיל פיקוד 801

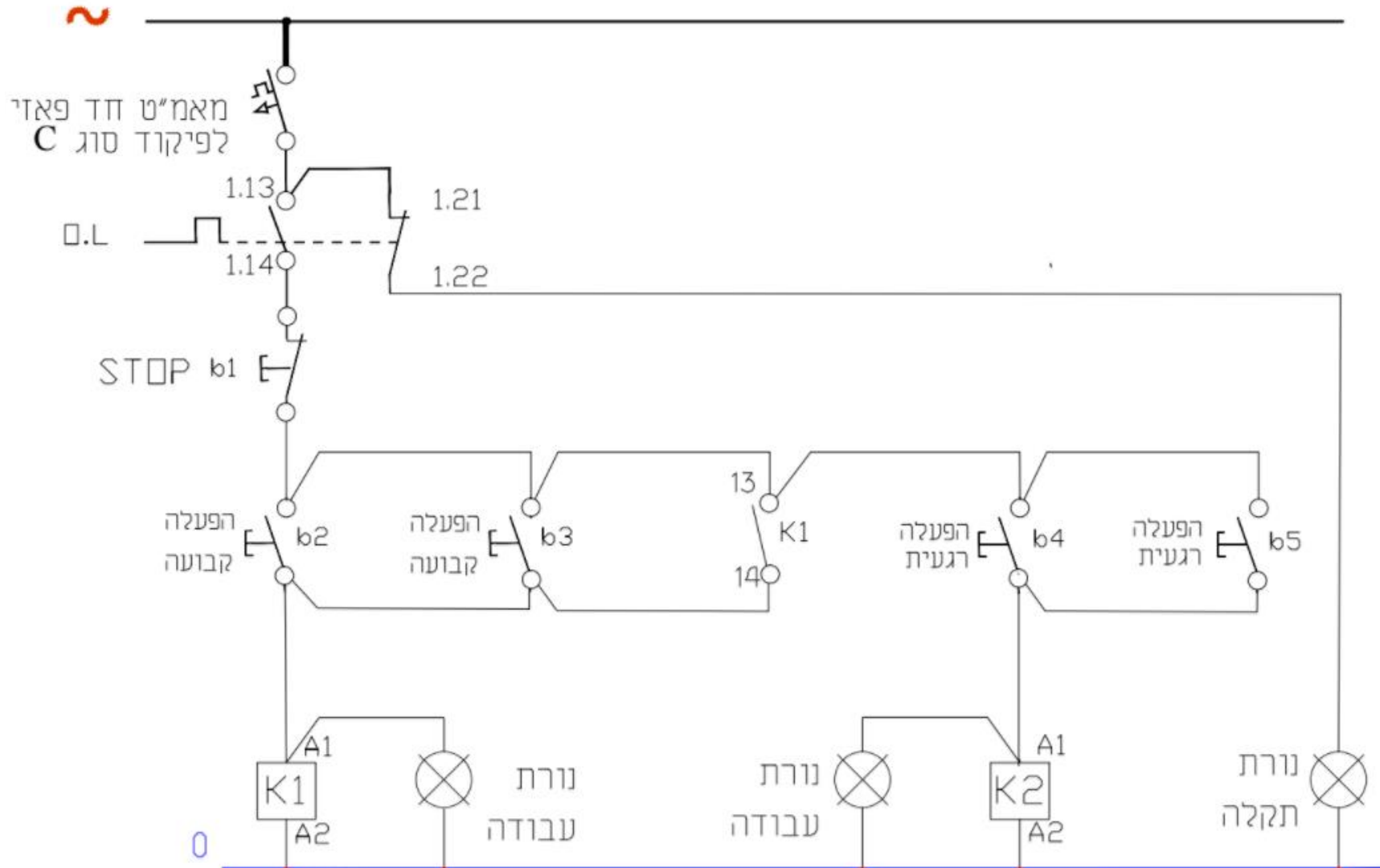

מעגל כוח 801

